



# **Capítulo 4**

## **O Processador**


# Introdução

- Fatores de desempenho da CPU
  - Contagem de instruções
    - Determinado pelo ISA e pelo compilador
  - CPI e tempo de ciclo
    - Determinado pelo hardware da CPU
- Examinaremos duas implementações do MIPS
  - Uma versão simplificada
  - Uma versão em pipeline mais realista
- Subconjunto simples, mostra a maioria dos aspectos
  - Referência de memória: `lw`, `sw`
  - Lógica/Aritmética: `add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`
  - Transferência de controle: `beq`, `j`


# Execução de Instrução

1. PC → endereço da instrução a ser buscada na memória. Atualizar PC para próxima instrução
2. Leitura dos registradores
3. Dependendo da classe de instrução usar a ULA para calcular:
  - a. Resultado aritmético
  - b. Endereço de memória para load/store
  - c. Endereço de desvio condicional (branch)
4. Acessar memória de dados para load/store
5. Escrever resultado no registrador destino

# CPU Overview

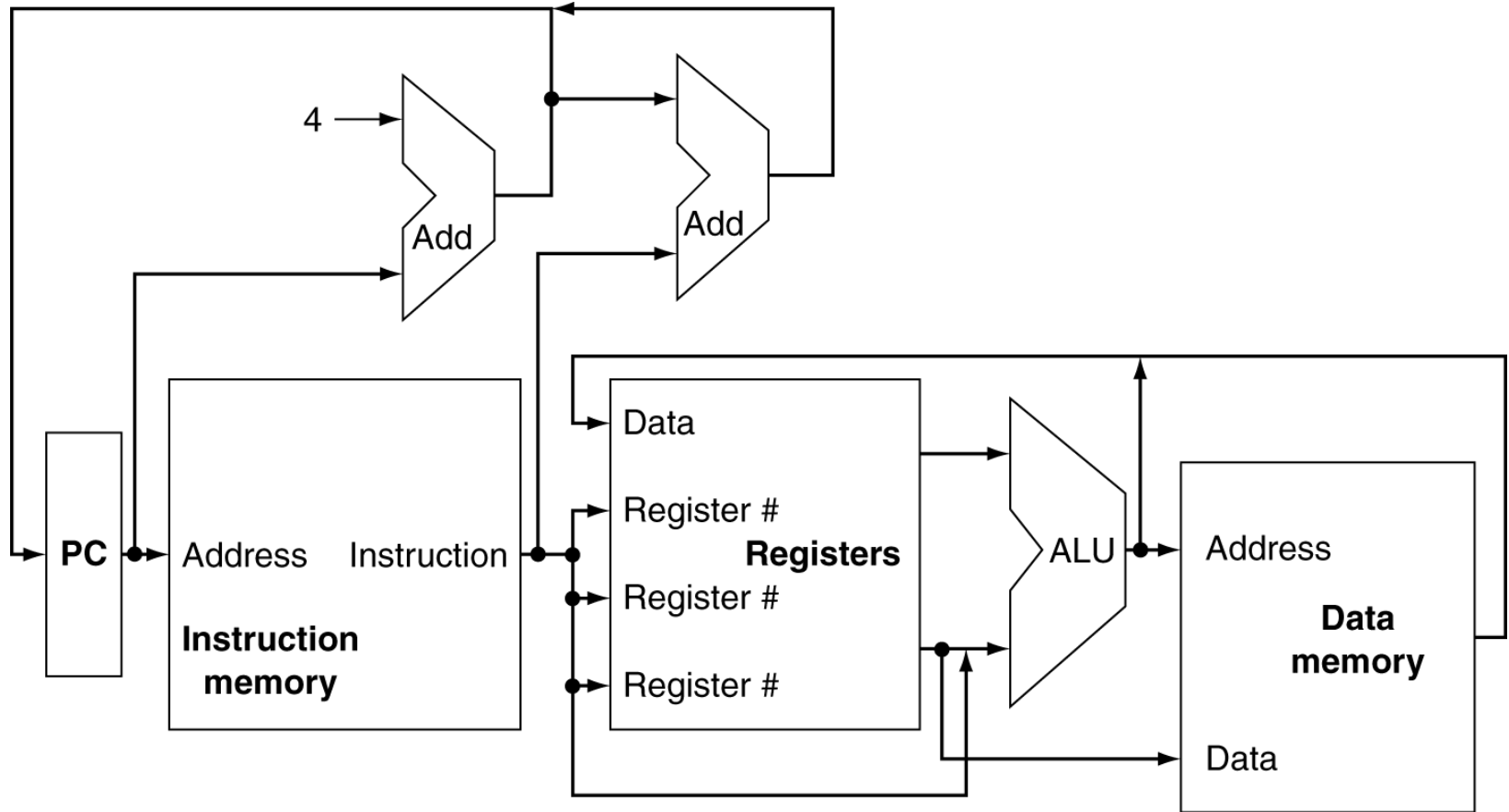


# Multiplexadores

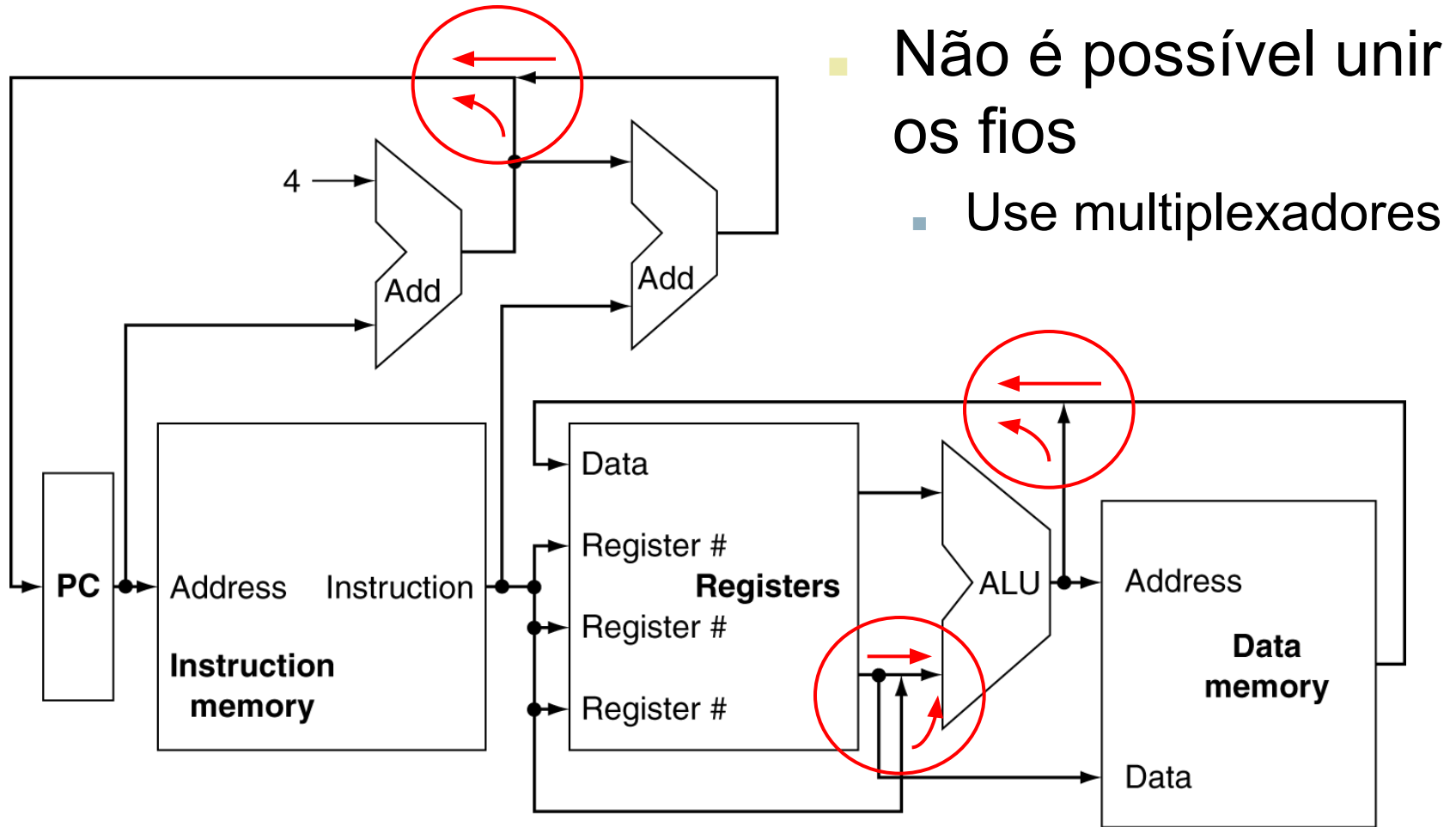

- Não é possível unir os fios
  - Use multiplexadores

# Multiplexadores

 

# Noções básicas de design de lógica

- Informações codificadas em binário
  - Baixa tensão = 0, Alta tensão = 1
  - Um fio por bit
  - Dados de vários bits codificados em barramentos de vários fios
- Elemento combinacional
  - Opera com dados
  - Saída é uma função da entrada
- Elementos de estado (sequenciais)
  - Guarda informação

# Elementos Combinacionais


- Porta AND

- $Y = A \& B$




- Multiplexador

- $Y = S ? I1 : I0$

 


- Somador

- $Y = A + B$

 

- Unidade Lógica/Aritmética



- $Y = F(A, B)$

 



 
 
# Elementos Sequenciais

- Registrador: armazena dados em um circuito
  - Usa um sinal de relógio para determinar quando atualizar o valor armazenado
  - Acionado por borda: atualização quando Clk muda de 0 para 1


  
# Funcionamento do Clock

- A lógica combinacional transforma dados durante ciclos de clock
  - Entre as bordas do relógio
  - Entrada de elementos de estado, saída para elemento de estado
  - O atraso mais longo determina o período do relógio



# Construindo um Datapath

- Datapath
  - Elementos que processam dados e endereços na CPU
    - Registradores, ULAs, mux's, memórias,...
- Vamos construir um caminho de dados MIPS incrementalmente
  - Refinando o design da visão geral

# Datapath Completo


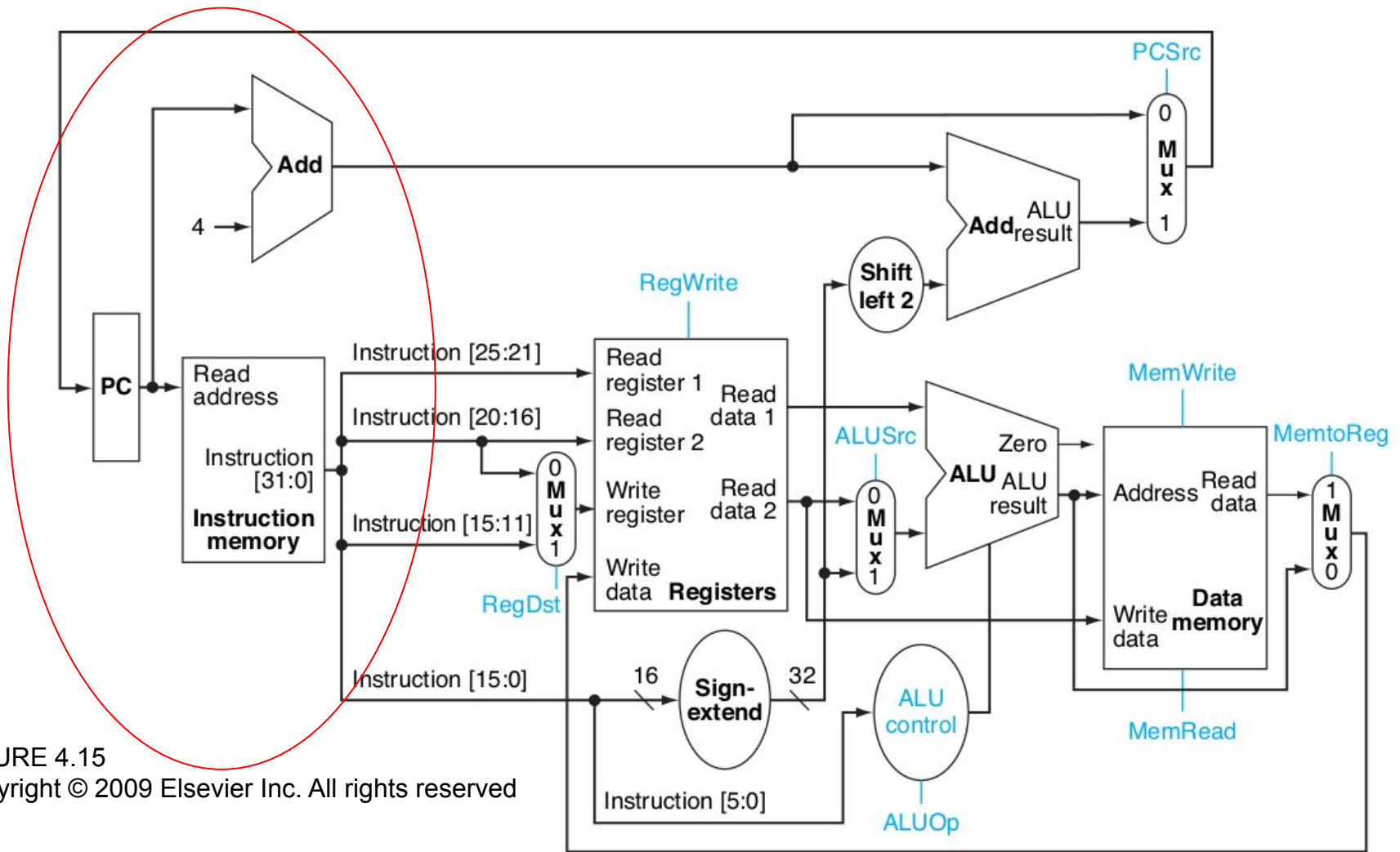



FIGURE 4.15

Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# 1- Busca de Instruções

 


# 2 - Leitura de Operandos

 
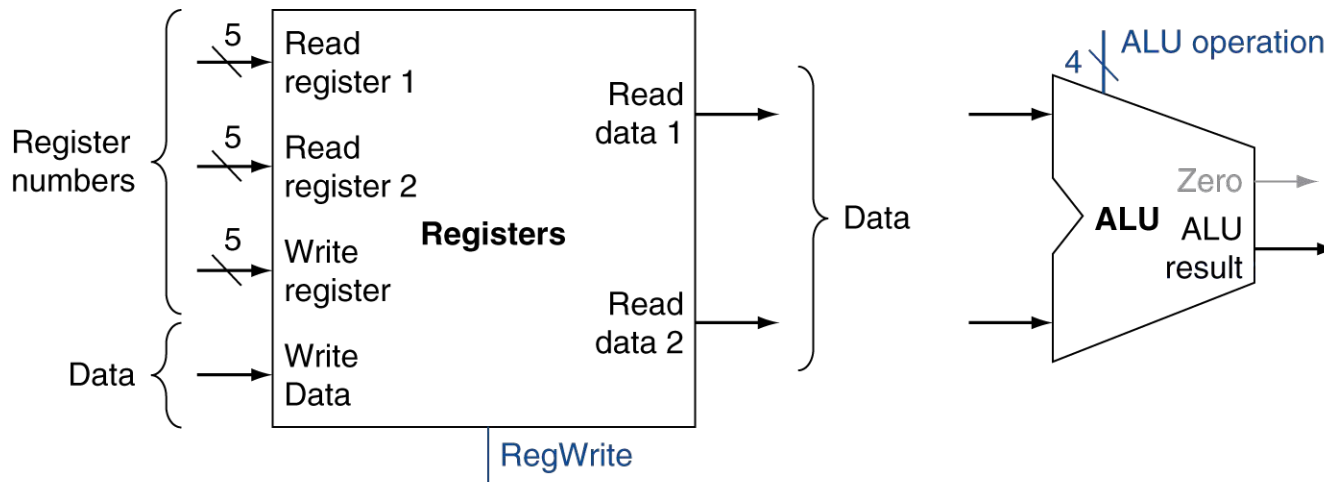
# Instruções Formato R

- Lê dois operandos dos registradores
- Executa operação lógica/aritmética
- Escreve o resultado no registrador



a. Registers

b. ALU

# Instruções Formato R

0x00400014 add \$t1,\$t1,\$s6 (add \$9,\$9,\$22)														R[rd] = R[rs] + R[rt] (0/20 hex)																					
0x00						9						22						9												(0x20)					
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
0		1		3		6		4		8		2		0																					



# Instruções Formato R - Busca

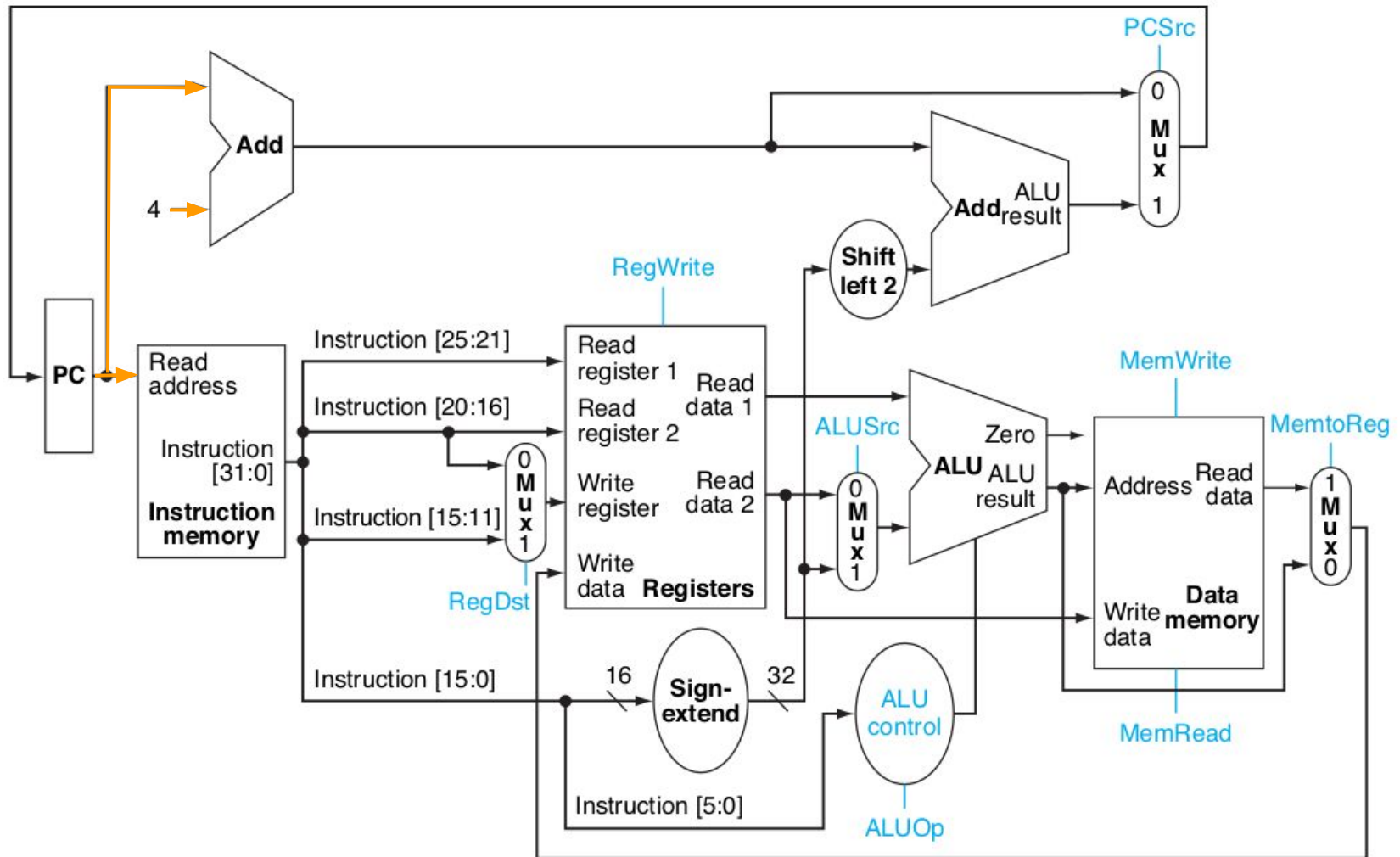


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Formato R - Busca


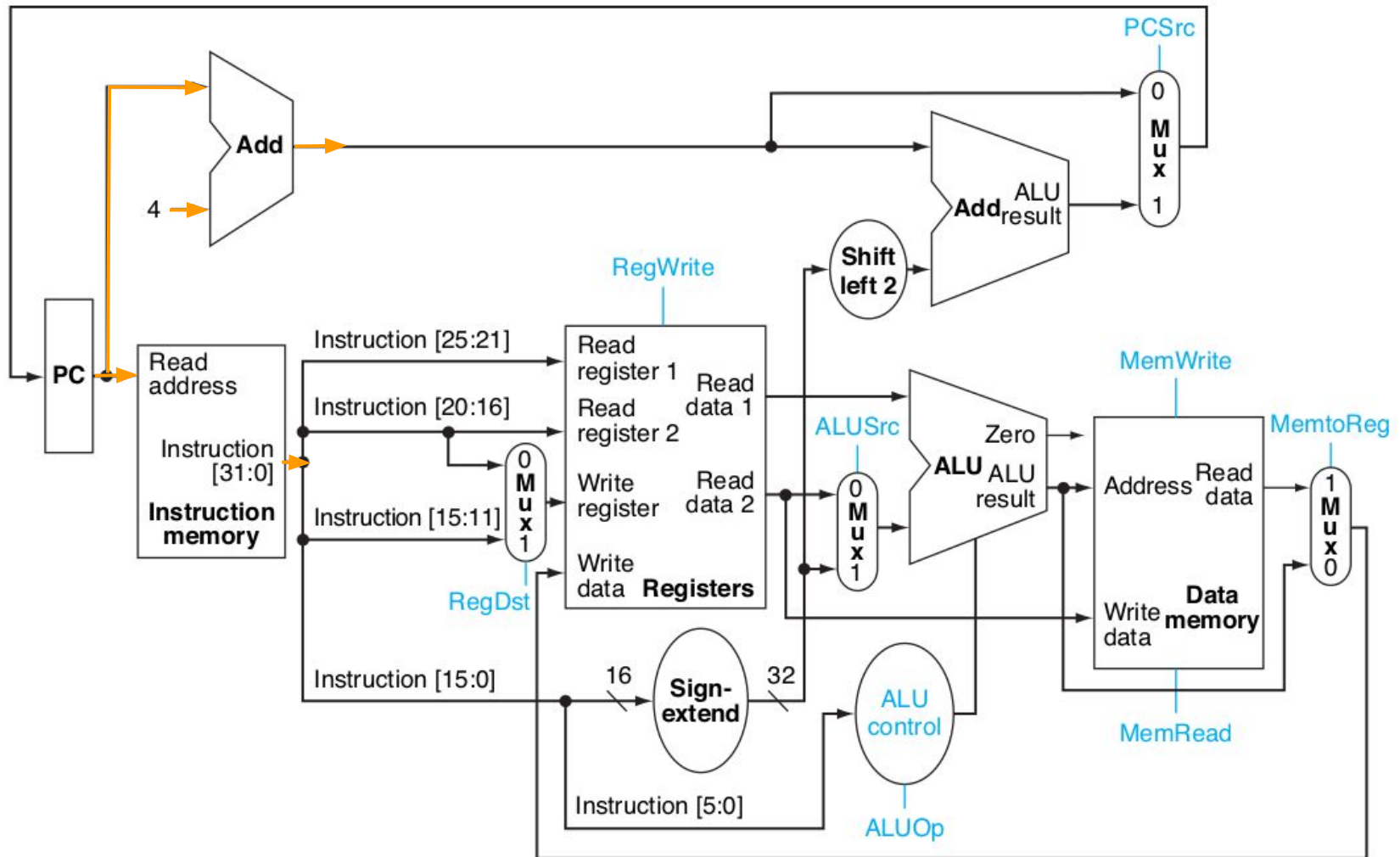
 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# 2 - Leitura de Operandos

0x00400014 add \$t1,\$t1,\$s6 (add \$9,\$9,\$22)															R[rd] = R[rs] + R[rt] (0/20 hex)																																
0x00						9						22						9												(0x20)																	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0															
0						1						3						6						4						8						2						0					

Tipo R

 

# Instruções Formato R - Leitura Reg

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

## Capítulo 4 — O Processador



# Instruções Formato R - Cálculo

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Formato R - Escrita Reg


 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved
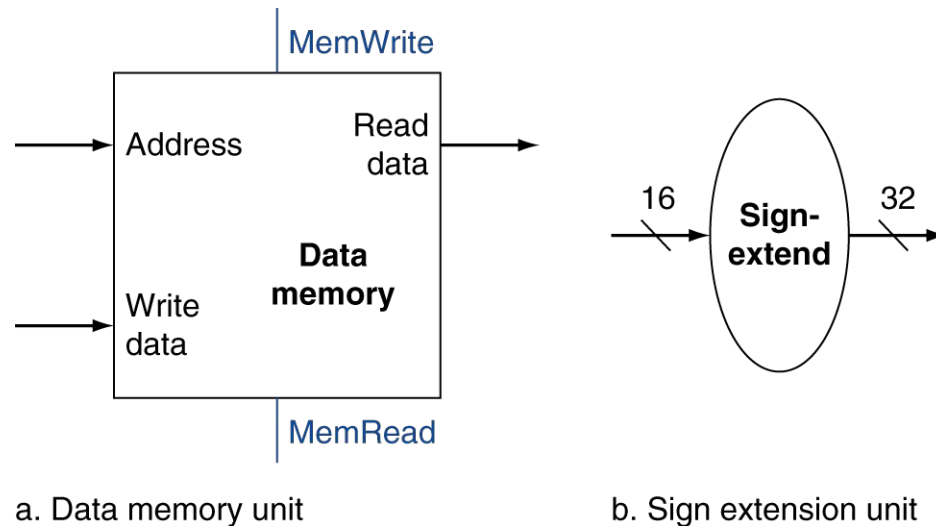
# Instruções Load/Store

- Lê operandos dos registradores
- Calcular endereço usando offset de 16 bits
  - Usa ULA, mas estende o sinal do offset
- Load: Lê valor da memória e escreve no registrador
- Store: Lê valor do registrador e escreve na memória





# Instruções Load/Store

0x00400018 lw \$t0, 0(\$t1) (lw \$8,0x00000000(\$9))														R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] (23 hex)																																	
0x23						9						8																		0x0000																	
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
8						D						2						8						0						0						0						0					
R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] R[8] = M[R[9]+0x0000.0000]																																															

# Instruções Load - Busca

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Load - Busca


 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# 2 - Leitura de Operandos

0x00400018 lw \$t0, 0(\$t1) (lw \$8,0x00000000(\$9))												R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] (23 hex)																			
0x23				9				8												0x0000											
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8				D				2				8				0				0				0				0			
R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] R[8] = M[R[9]+0x0000.0000]																															

Load

 

opcode

sempre lê

lê, exceto load

escrita para tipo R e load

extensão de sinal e soma

# Instruções Load - Leitura Reg

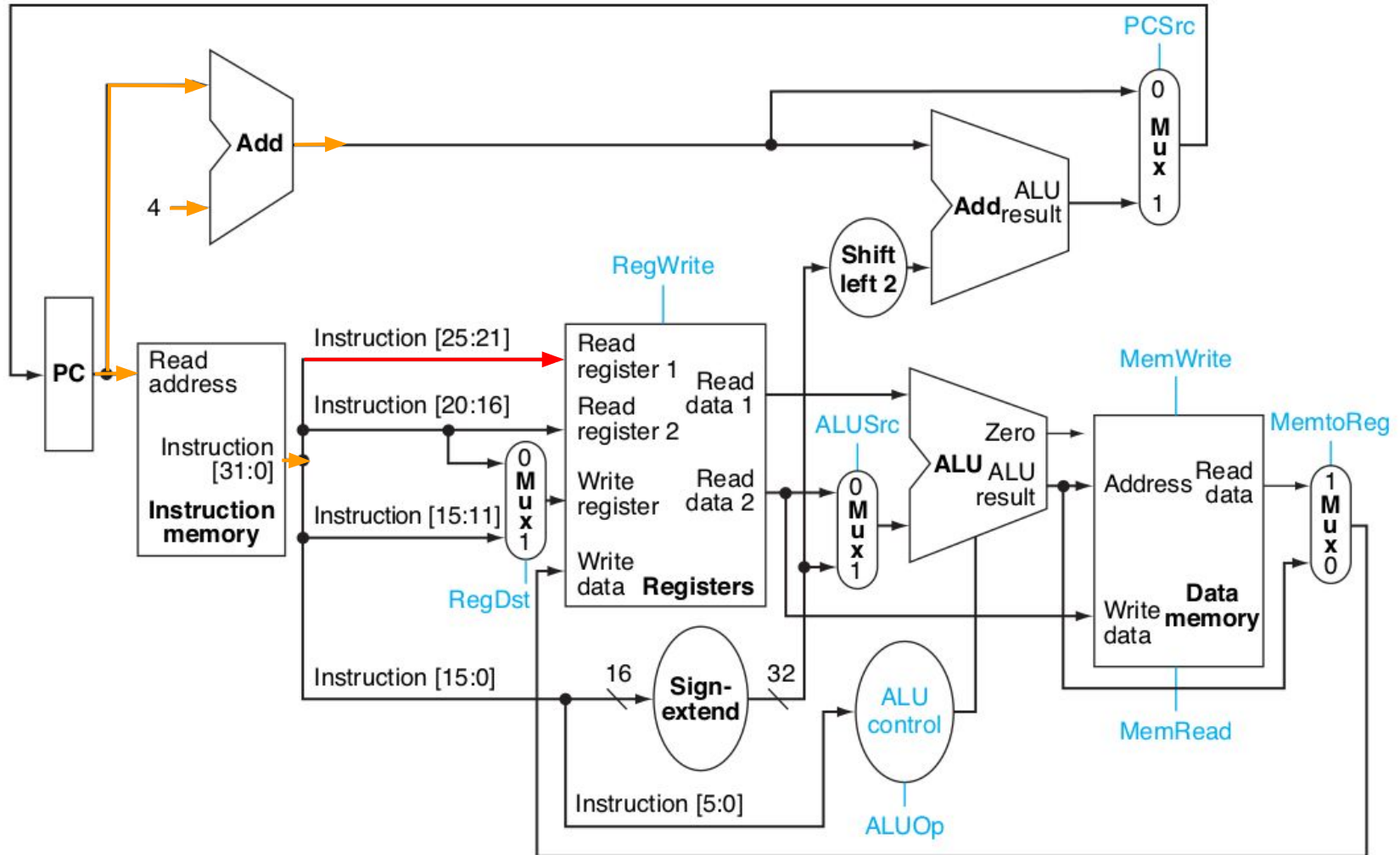


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Load - Leitura Reg

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Load - Cálculo End

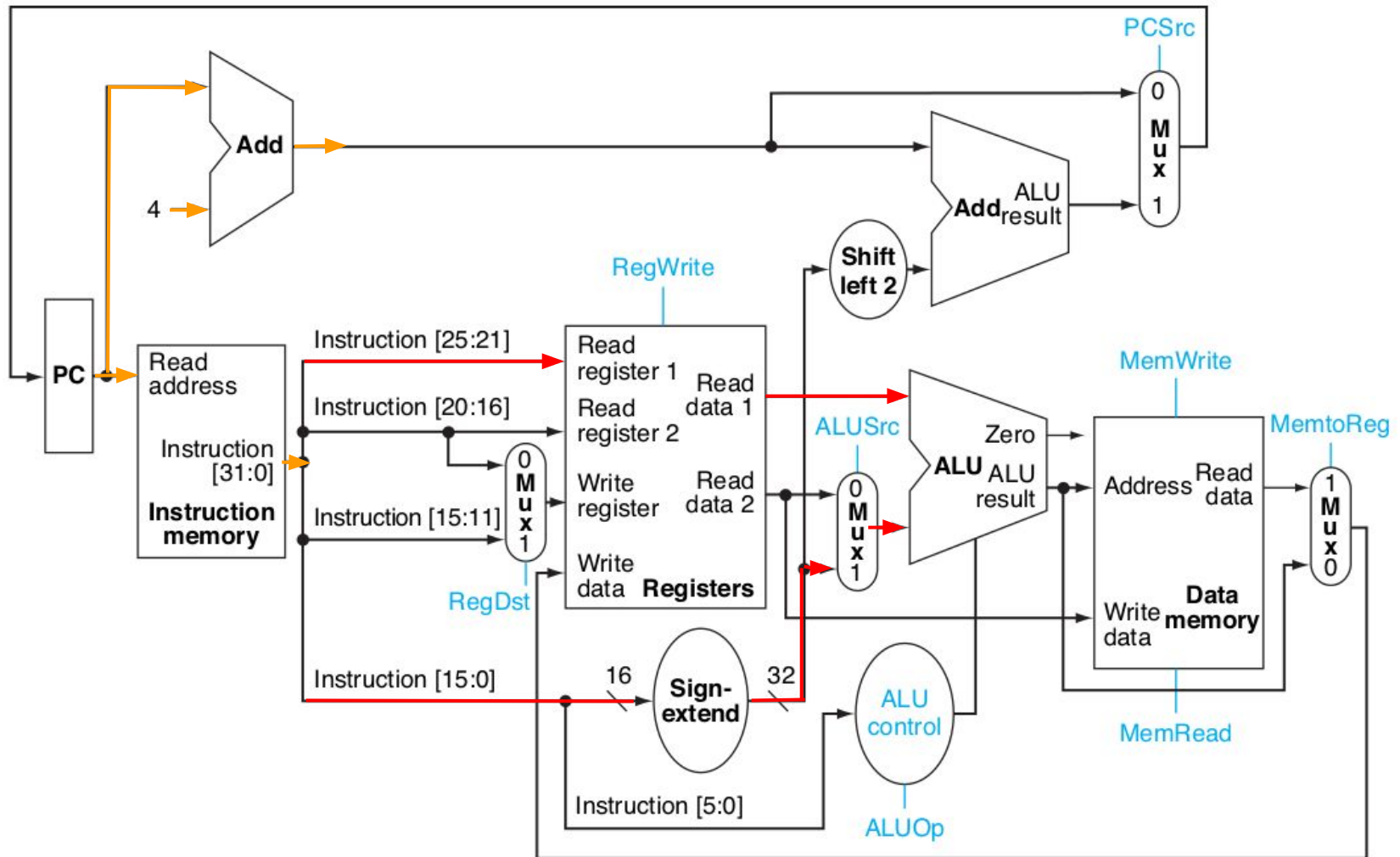


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved



# Instruções Load - Cálculo End

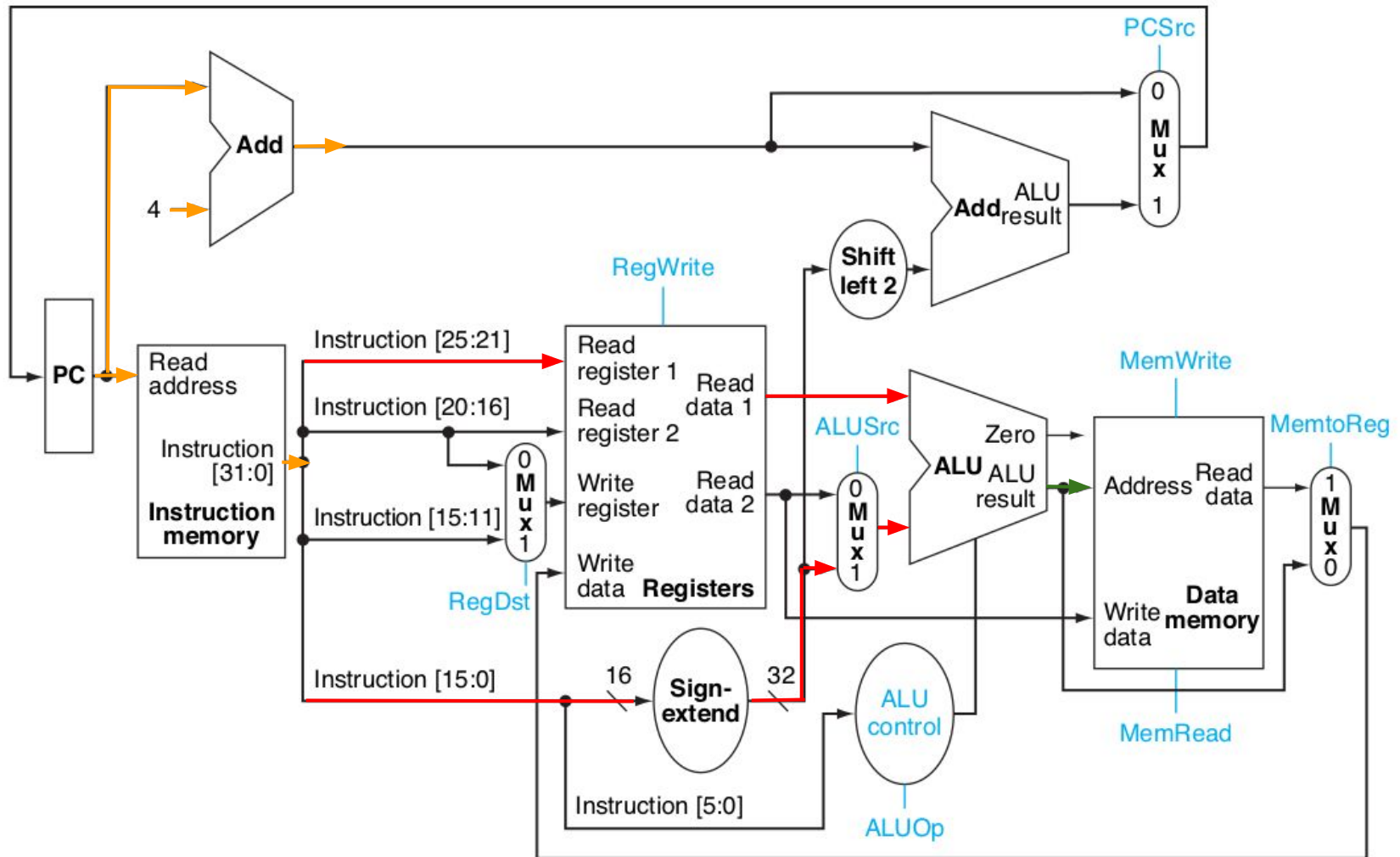


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved



# Instruções Load - Leitura Mem

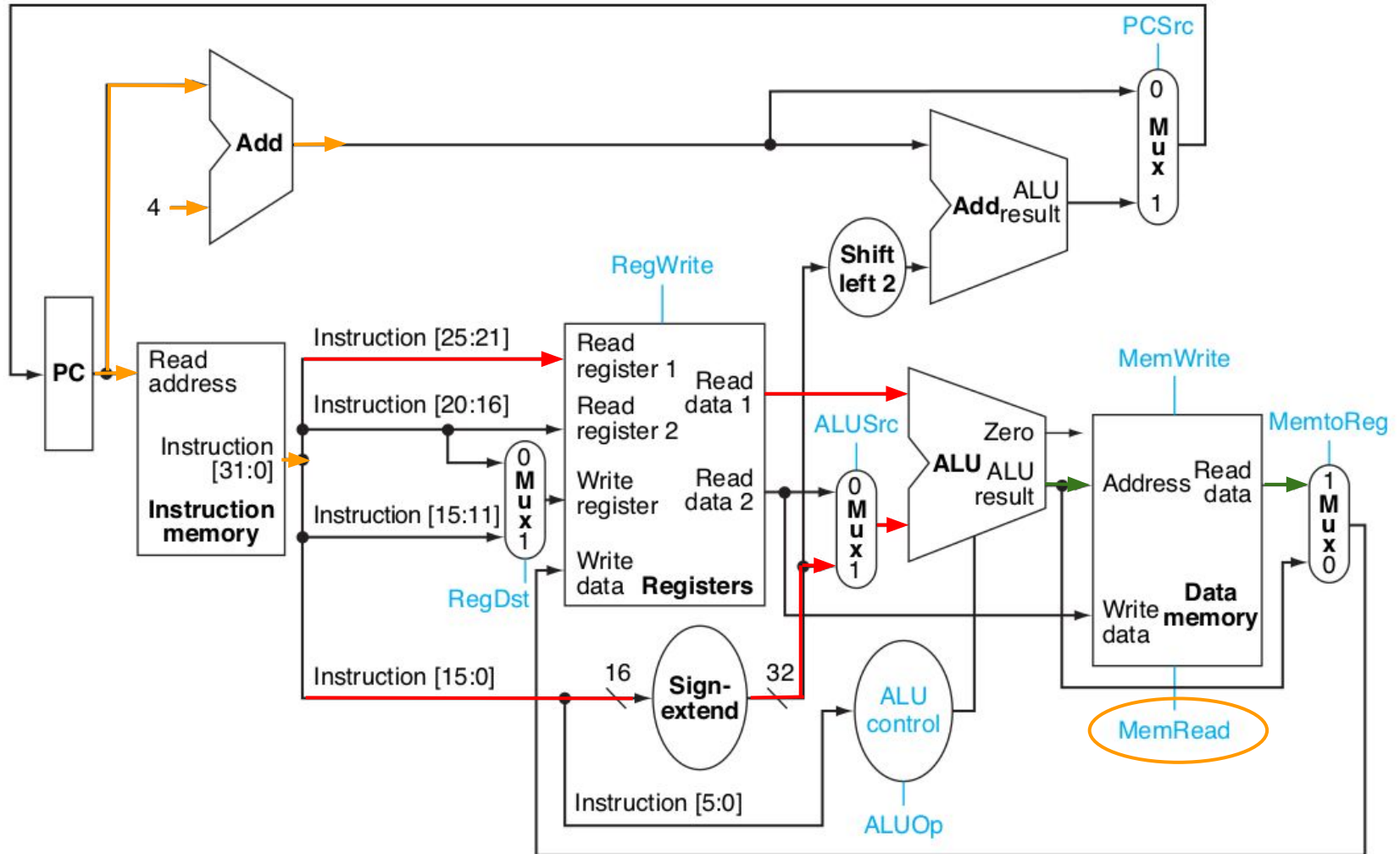


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Load - Escrita Reg

 


FIGURE 4.15

Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Store - Busca

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Store - Busca


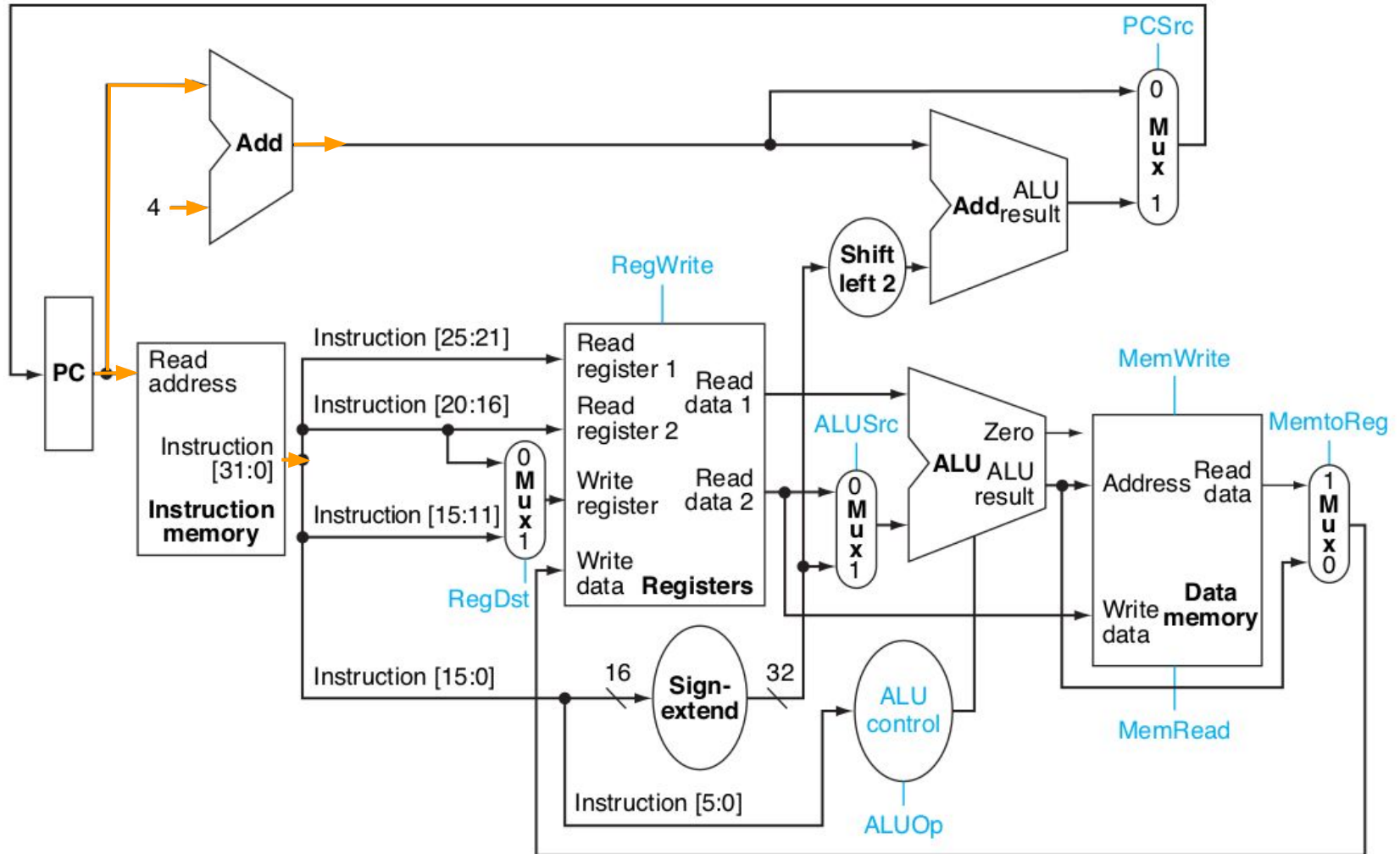


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

## 2 - Leitura de Operandos

 

# Instruções Store - Leitura Reg

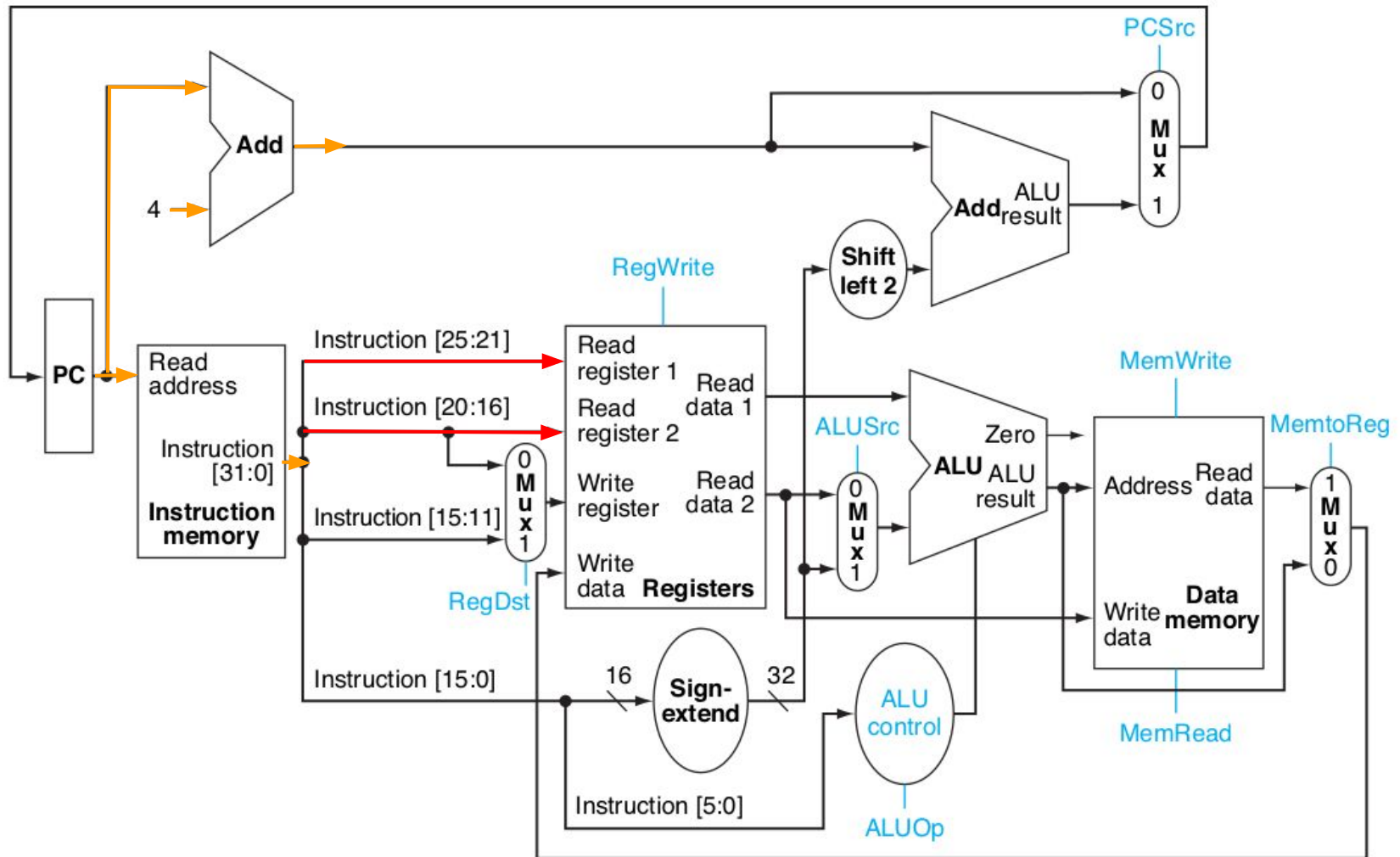


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Store - Leitura Reg

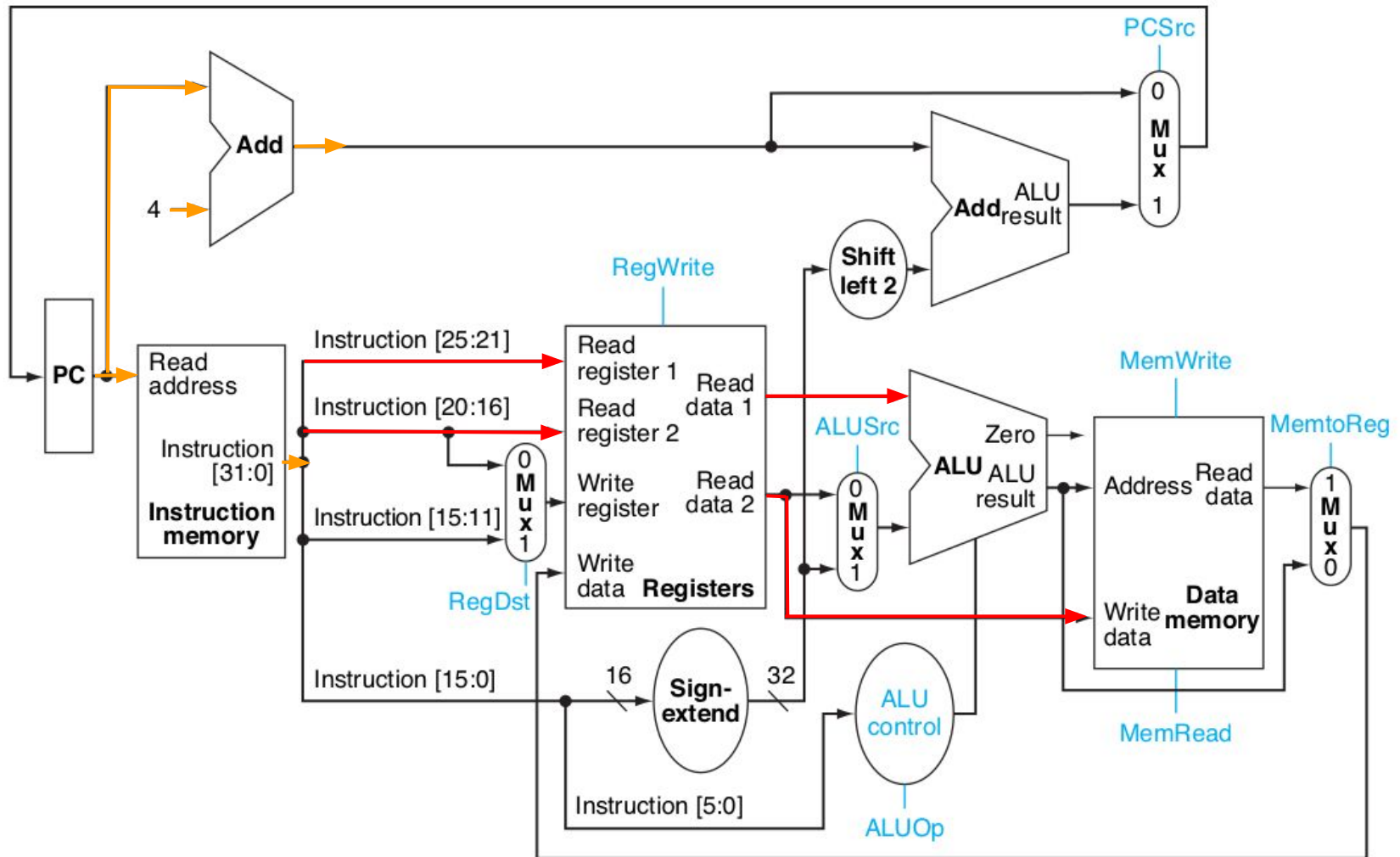


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved



# Instruções Store - Cálculo End


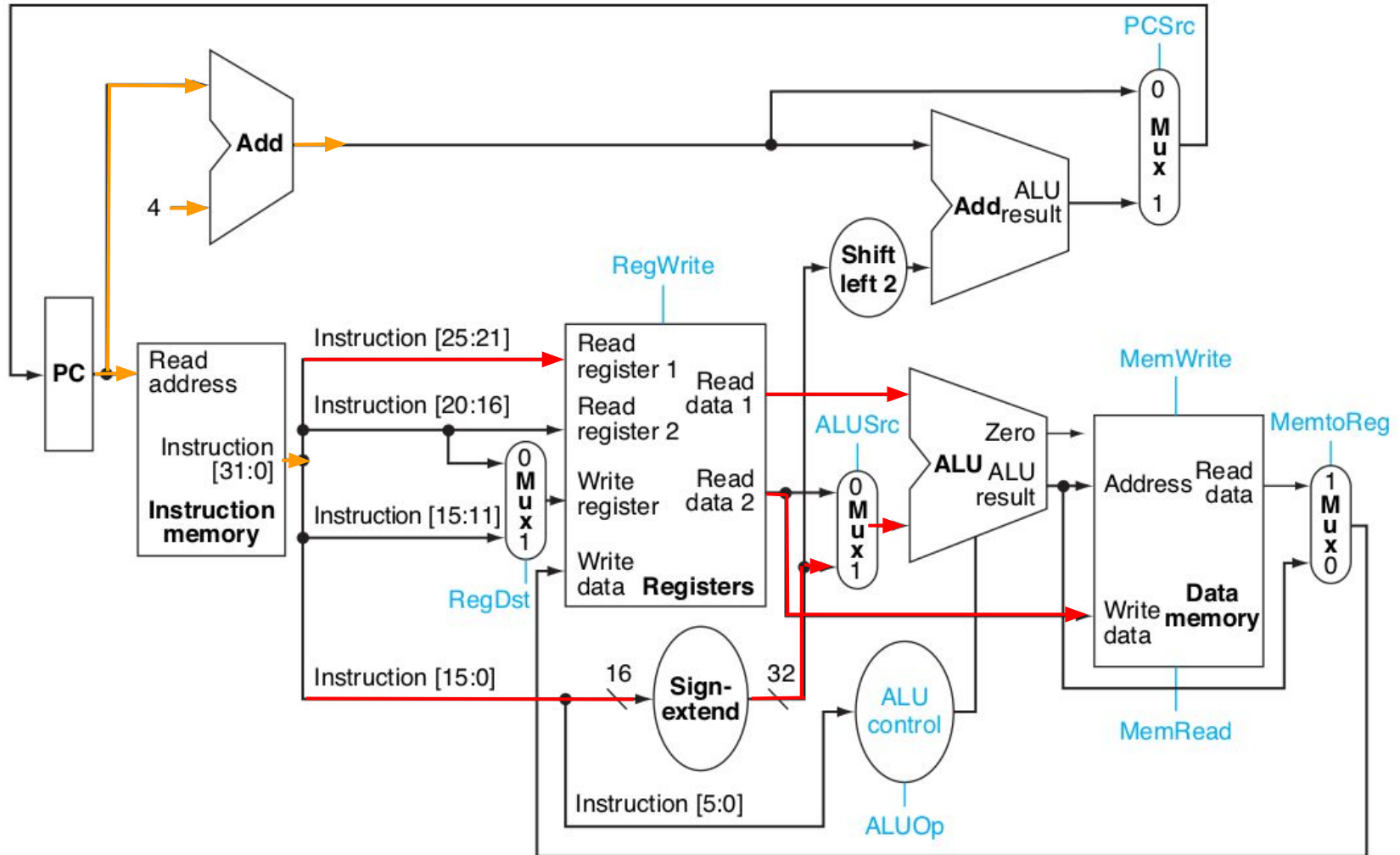


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

 

MK<sup>®</sup>

Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Store - Escrita Mem

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved


# Instruções de Desvio

- Lê operandos dos registradores
- Compara os operandos
  - Usa ULA, subtrai e verifica saída Zero
- Calcula endereço de destino
  - Estende o sinal do offset
  - Desloca 2 bits à esquerda (offset palavra)
  - Adiciona com PC + 4
    - Já calculado pela busca da instrução

# Instruções de Desvio

0x0040001c bne \$t0, \$s5, Exit (bne \$8,\$21,0x00000002)														if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr (0x05)																					
0x05						8						21																		0x0002					
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
1		5				1		5				0		0		0		2																	
0x0002 extendido sinal de 16 bits para 32 bits = 0x0000.0002 0x0000.0002 << 2 = 0x0000.0008 bytes																																			
PC = (PC+4) +BranchAddr PC = 0x00400020 + 0x00000008 = 0x00400028 (Exit: nop)																																			

# Instruções de Desvio

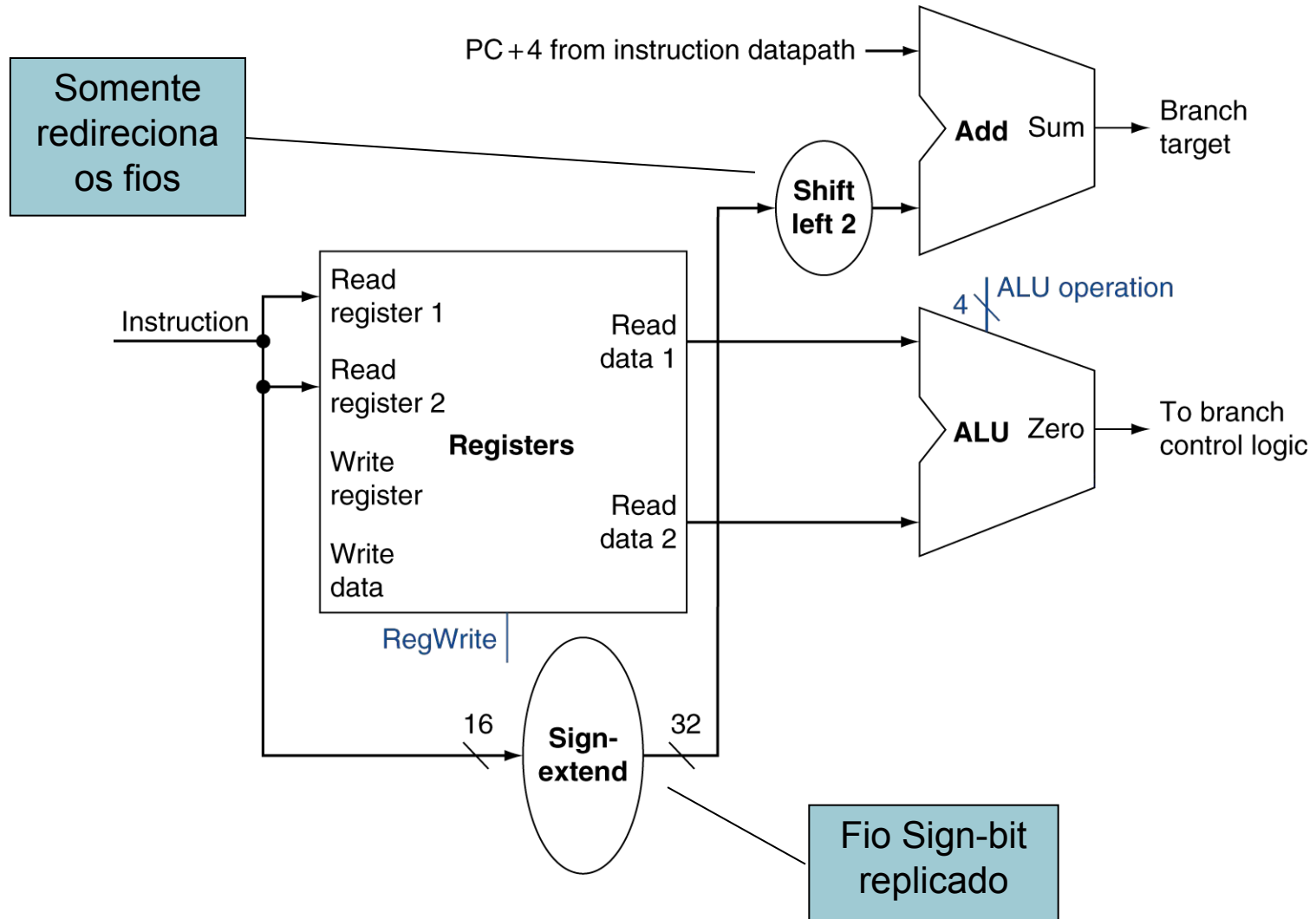

# Instruções Desvio - Busca

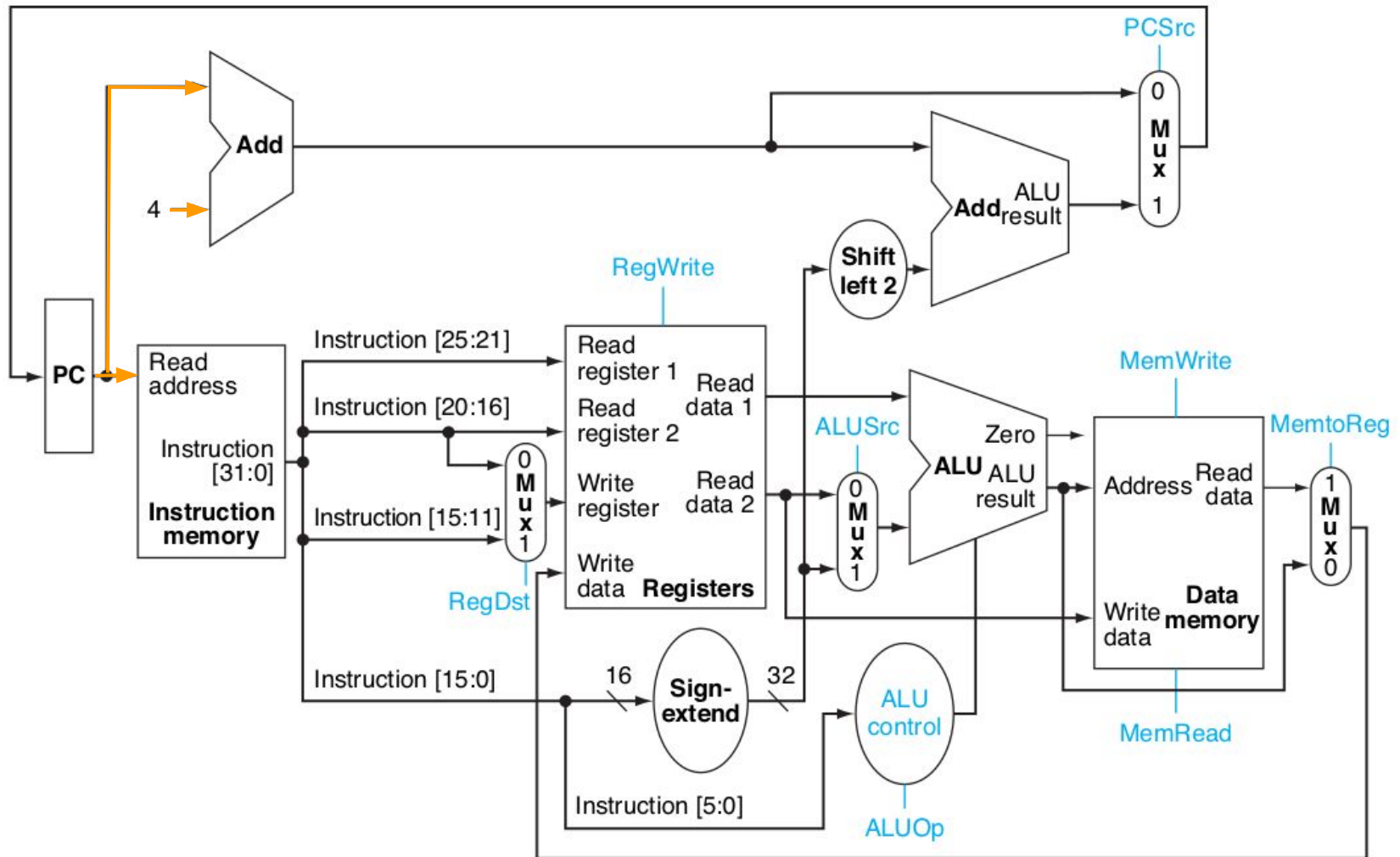


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Desvio - Busca


 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# 2 - Leitura de Operandos

0x0040001c bne \$t0, \$s5, Exit (bne \$8,\$21,0x00000002)																if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr (0x05)																			
0x05						8						21																		0x0002					
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
1			5			1			5			0			0			0			2														
0x0002 extendido sinal de 16 bits para 32 bits = 0x0000.0002 0x0000.0002 << 2 = 0x0000.0008 bytes																																			
PC = (PC+4) +BranchAddr PC = 0x00400020 + 0x00000008 = 0x00400028 (Exit: nop)																																			

 



# Instruções Desvio - Leitura Reg

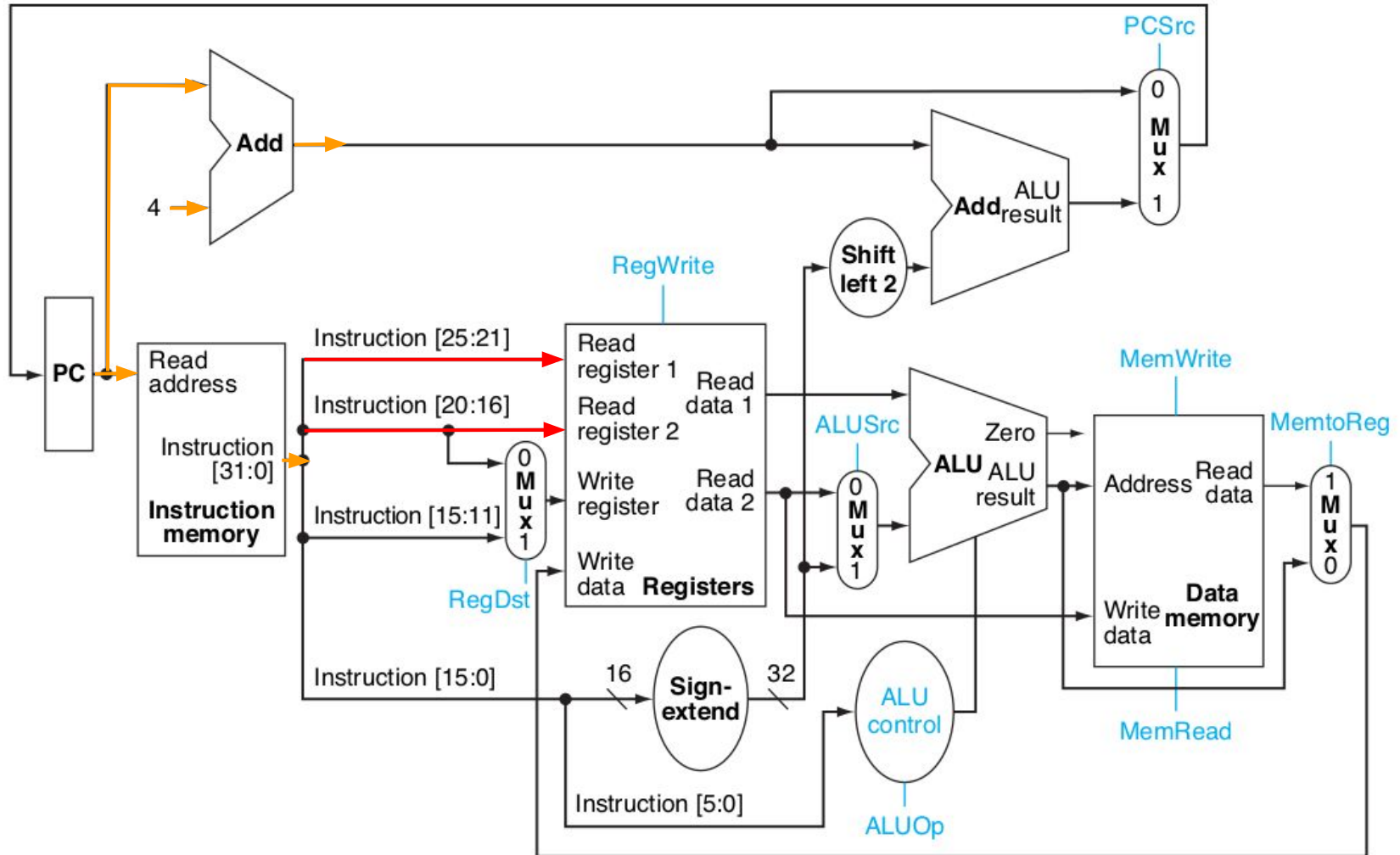


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Desvio - Leitura Reg

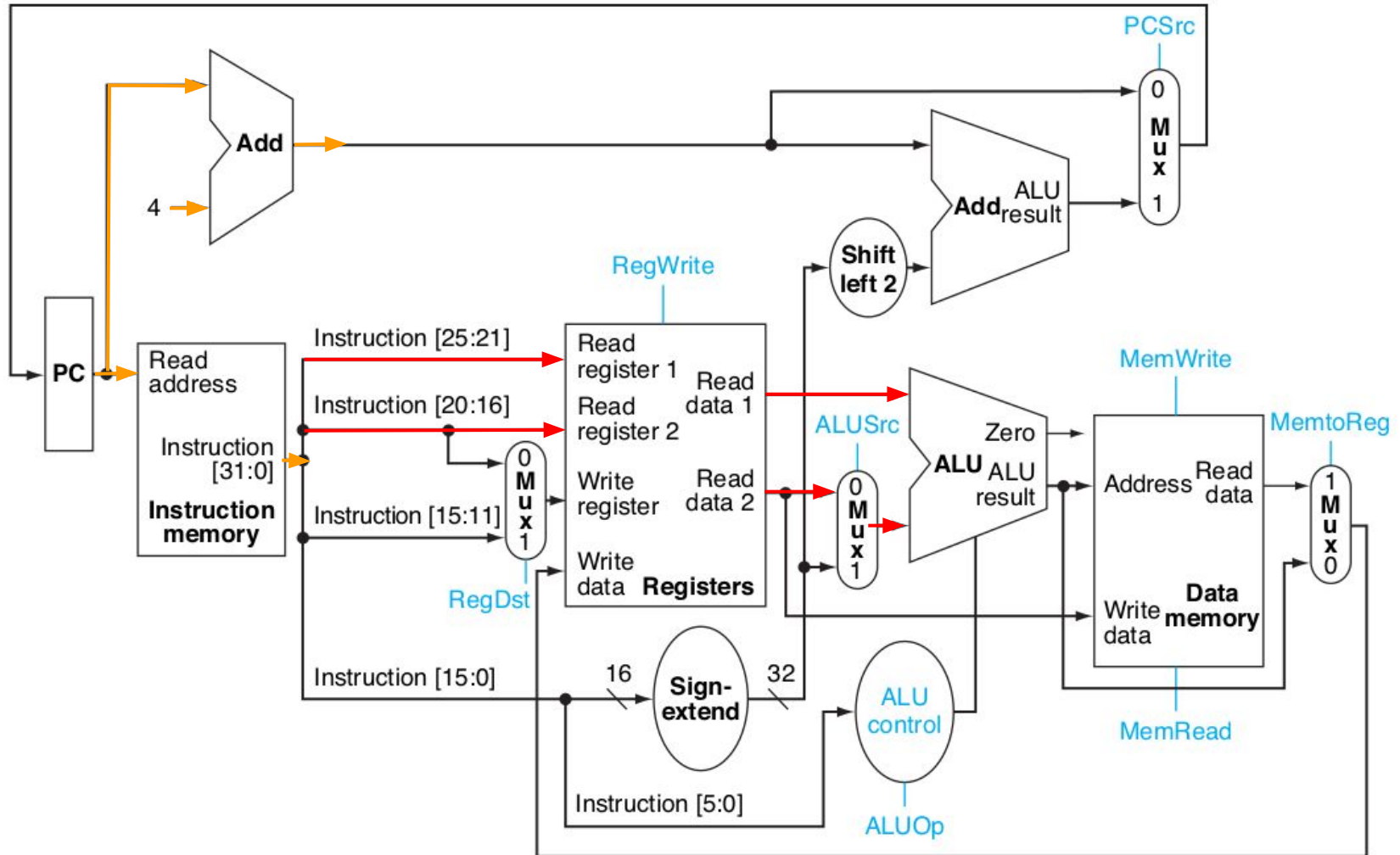


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Desvio - Cálculo

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Desvio - Cálculo

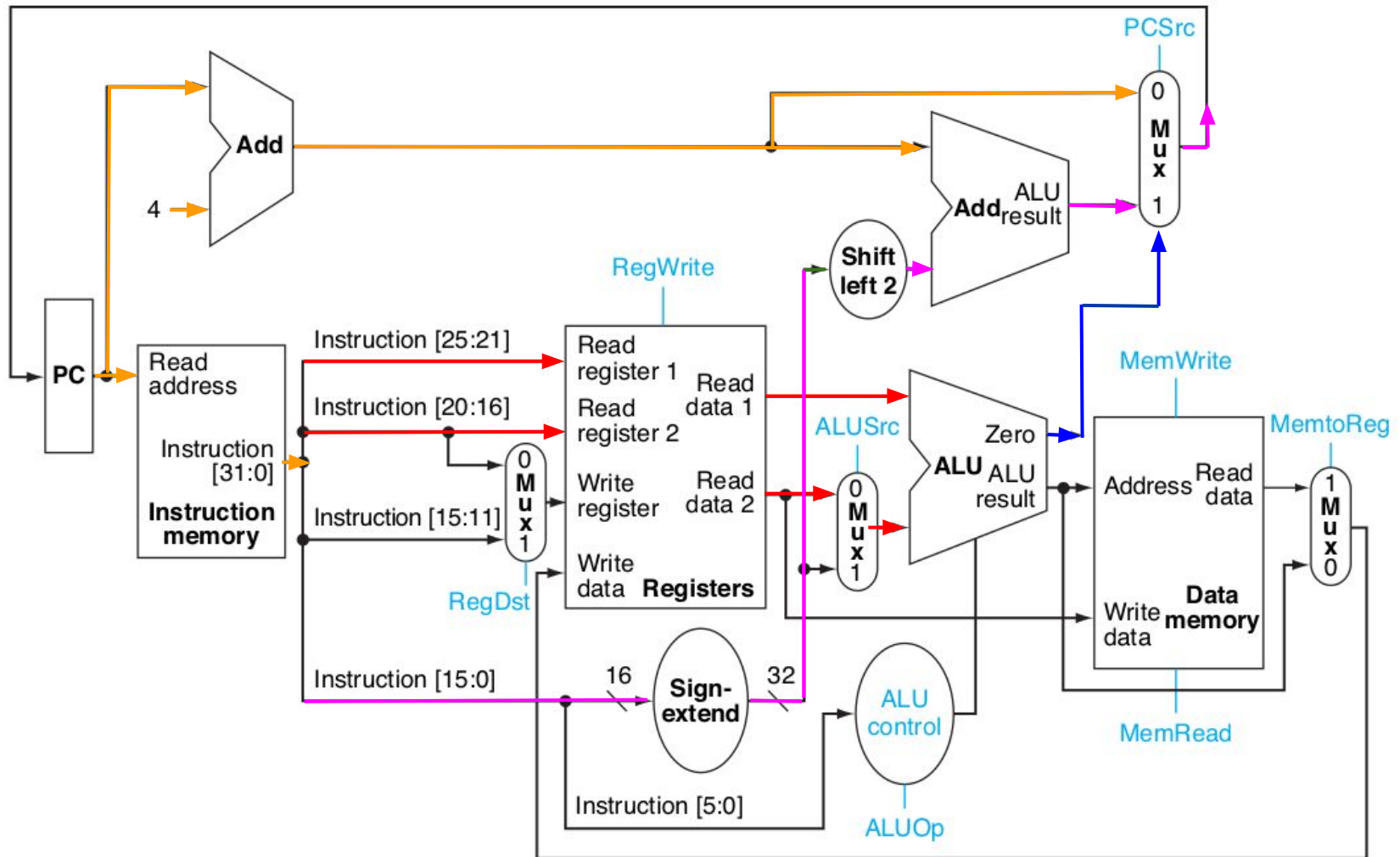


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Instruções Desvio - Cálculo

 


FIGURE 4.15  
Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Compondo os Elementos

- O caminho de dados inicializado faz uma instrução em um ciclo de clock
  - Cada elemento do caminho de dados pode executar apenas uma função por vez
  - Portanto, precisamos de instruções separadas e memórias de dados
- Usar multiplexadores onde fontes de dados alternativas são usadas para instruções diferentes

# Datapath Completo

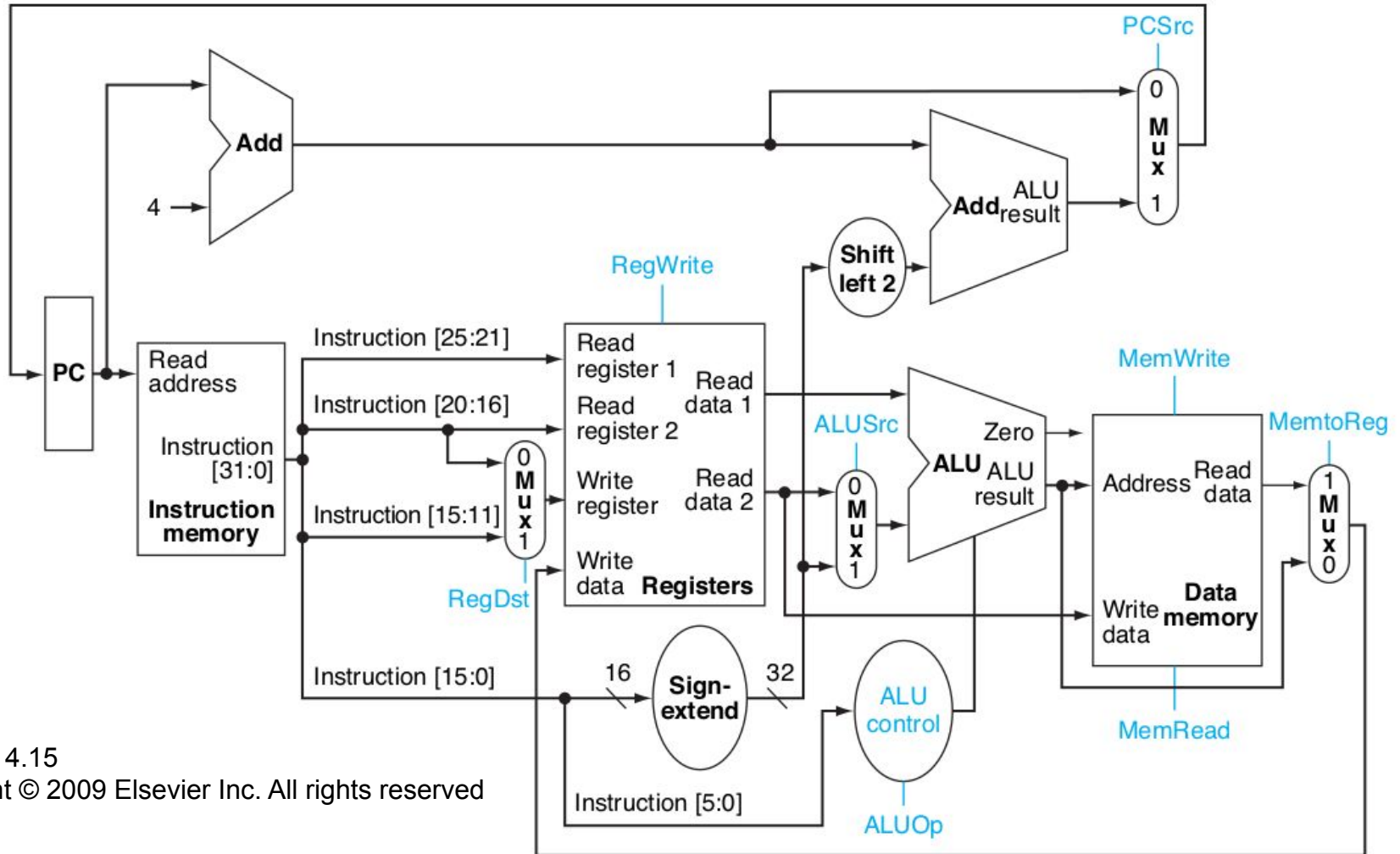


FIGURE 4.15

Copyright © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved

# Referências

- Seções 4.1 a 4.3 - “Organização e Projeto de Computadores - A Interface Hardware/Software, David A. Patterson & John L. Hennessy, Campus, 4 edição, 2013.